



ダ-リトトランヅ スタ 10W程度 ダ-リトトランヅ スタ 10W程度

バッテリー電源で常夜灯を点灯させるのに 消費電流がもったいないので
 マルチパルサ回路で5mS - ON 5mS - OFF 交互点灯させることで輝度を確保
 (80%くらいの感じ) 消費電流はほぼ1個分にしちゃった回路図