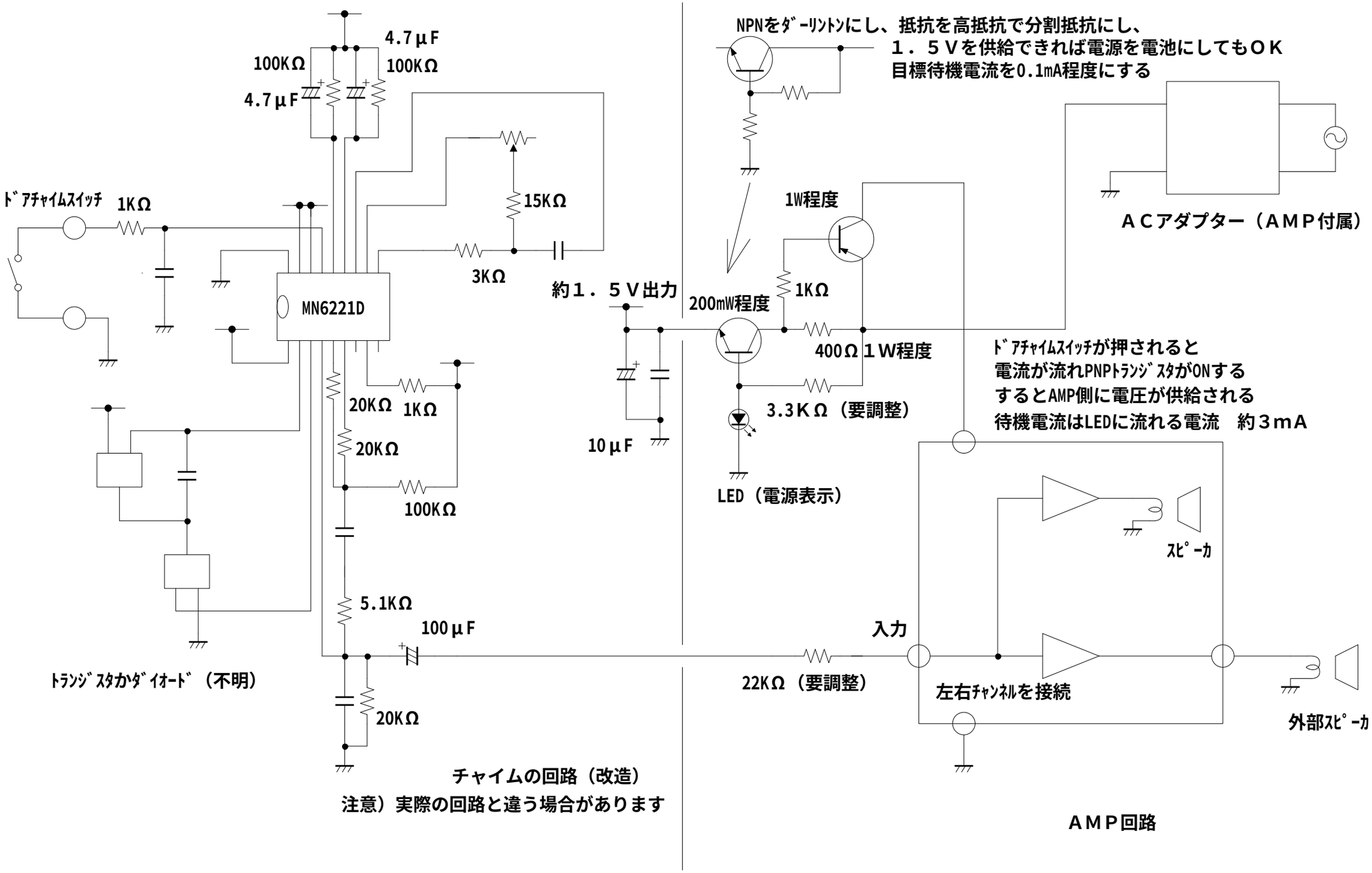
4.7μF
100KΩ
100KΩ
4.7μF
ﾄﾞｱﾁｬｲﾑｽｲｯﾁ
1KΩ
15KΩ
3KΩ
MN6221D
約１．５Ｖ出力
20KΩ
1KΩ
20KΩ
100KΩ
10μF
5.1KΩ
100μF
20KΩ
ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀかﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（不明）
チャイムの回路（改造）
注意）実際の回路と違う場合があります
NPNをﾀﾞｰﾘﾝﾄﾝにし、抵抗を高抵抗で分割抵抗にし、
１．５Ｖを供給できれば電源を電池にしてもＯＫ
目標待機電流を0.1mA程度にする
1W程度
1KΩ
200mW程度
400Ω１W程度
3.3ＫΩ（要調整）
LED（電源表示）
ＡＣアダプター（ＡＭＰ付属）
ﾄﾞｱﾁｬｲﾑｽｲｯﾁが押されると
電流が流れPNPﾄﾗﾝｼﾞｽﾀがONする
するとAMP側に電圧が供給される
待機電流はLEDに流れる電流　約３ｍＡ
ｽﾋﾟｰｶ
入力
22KΩ（要調整）
左右ﾁｬﾝﾈﾙを接続
外部ｽﾋﾟｰｶ
ＡＭＰ回路